

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Modelagem de Chaves Eletromecânicas em Série (E) e Paralelo (OU)

Disciplina: DIGITAL CIRCUITS & LOGIC	Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 1	Documento: Especificação e Enunciado Técnico
Arquivo de Origem:	Repositório: Publicação Acadêmica Oficial
APOSTILA_LOGICAPROPOSICOESCONECTIVOSTABELAVERDADE.pdf	

PARTE 1

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Construir a expressão lógica e a tabela verdade correspondente a um sistema de acionamento de segurança onde uma lâmpada L acende se o botão de partida A E o sensor de proteção B estiverem ativados, OU se o botão de teste de emergência C estiver acionado diretamente. Formular a função booleana $S = (A \cdot B) + C$ e demonstrar os 8 estados possíveis.