

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Modelagem de Chaves Eletromecânicas em Série (E) e Paralelo (OU) — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: DIGITAL CIRCUITS & LOGIC

Avaliação: Checkpoint 1

Arquivo de Origem:
APOSTILA_LOGICAPROPOSICOESCONECTIVOSTABELAVERDADE.pdf

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Tipografia: Notação Formal com Frações
Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

Expressão Booleana: $S = (A \cdot B) + C$

A	B	C	$A \cdot B$	Saída Lâmpada S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Total de estados ativados (S=1): 5 de 8 combinações (62,5%).