

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Implementação com CIs 7408 (AND), 7432 (OR), 7404 (NOT) e 7486 (XOR)

Disciplina: DIGITAL CIRCUITS & LOGIC

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 3

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: Aula04_logica simbolica - tabelas
verdade.pdf

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Projetar o circuito de um comparador de magnitude de 1 bit para duas entradas A e B, gerando três saídas: S_{maior} ($A > B$), S_{igual} ($A = B$) e S_{menor} ($A < B$). Identificar os CIs comerciais da família TTL necessários para a implementação física em bancada.

Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP) • Graduação em Engenharia da Computação