

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Implementação Universal de Circuitos Exclusivamente com Portas NAND

Disciplina: DIGITAL CIRCUITS & LOGIC

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 4

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: exercicios-equivalencias.pdf

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Dada a função lógica $S = A \cdot B + C \cdot D$, aplicar os Teoremas de De Morgan para converter toda a expressão em uma rede lógica constituída exclusivamente por portas NAND de duas entradas, eliminando o uso de portas AND e OR.