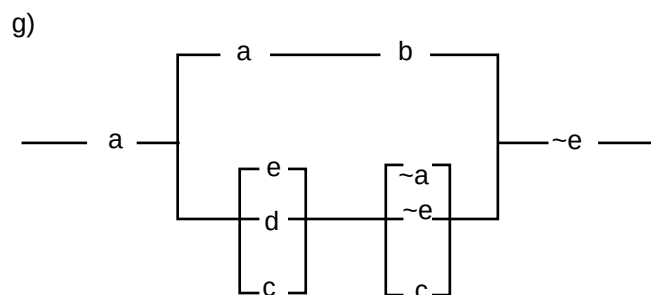
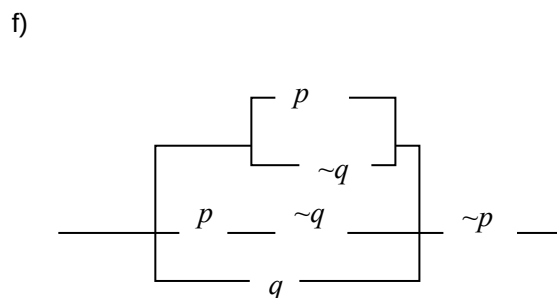
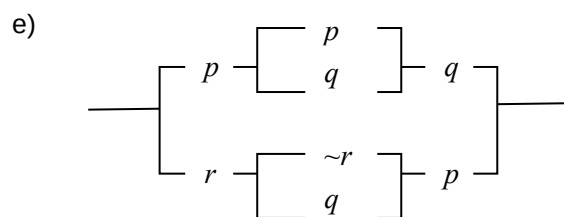
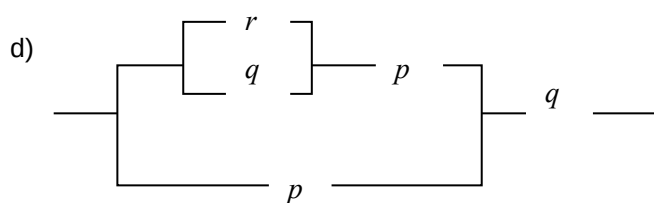
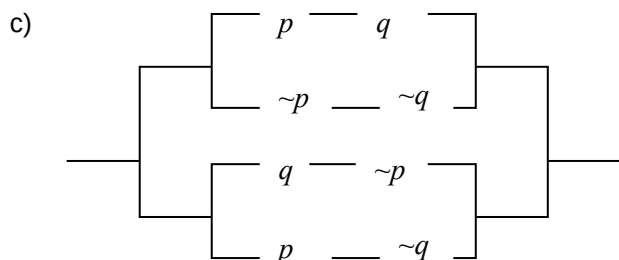
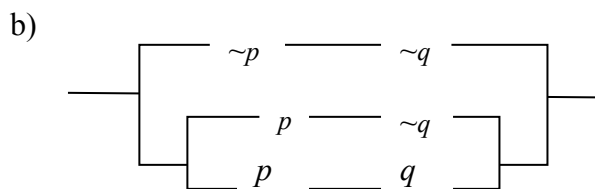
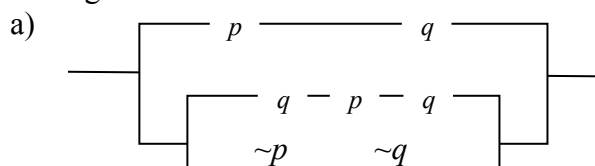


1. Representar em esquemas lógicos, os circuitos seguintes:



Represente por meio de interruptores as expressões booleanas a seguir:

a) $(p \cdot (p' + q \cdot p))$

b) $(x + y') \cdot (x' + y)$

Desafio:

$p \cdot (q' \cdot (s + r) + r \cdot s) + (q + p') \cdot (r \cdot s' + s)$

Desafio

Solução:

