

FeedBack - Game Cuit**Termos Gerais**

Dado as características das atividades propostas e considerando-se o formato fica implícito a utilização de consultas ou pesquisas e mesmo resoluções em grupos ou contatos entre alunos. Por isso caso seja identificado entregas de documentos idênticos ou nos quais seja evidente a duplicidade ou cópia (muito semelhantes) essa atividade terá um desconto de dois pontos em sua nota máxima para todos os envolvidos.

A entrega será realizada pelo **portal FIAP** na aba **Trabalhos**, um representante do grupo faz o *up load* do arquivo. A data da entrega aparece no sistema sempre no dia de aula mais próximo porém o importante é o **dead line** em Trabalhos.

O **dead line** representa a **data limite** para entrega isso implica que caso tenha finalizado uma atividade antes do prazo ela pode ser enviada ao professor para ele proceder com as correções e *feedbacks* necessários.

IMPORTANTE: ATIVIDADES ENTREGUES APÓS O DEAD LINE RECEBERÃO COMENTÁRIOS DO PROFESSOR, PORÉM A NOTA SERÁ ZERADA.

Atividade	Disciplina	Valor máximo		Dead line
		Nota	Peso	
Feedback 01 – Cuit p1	Digital Circuits & logic	10	1,0	1 de abril de 2022
Feedback 02 – Cuit p2	Digital Circuits & logic	10	1,0	8 de abril de 2022

Para as entregas gere um arquivo pdf da sua atividade contendo: nome; RM e as resoluções obedecendo às organizações propostas para cada atividade (itens, numeração, etc.), como mostra o roteiro (*template*) a seguir). No nome do arquivo coloque no inicio a sigla da turma “1ECR_” ou “1ECA_” ou “1ECB” seguido de “feed1_” (feed2; feed3, ou seja, o respectivo *feedback*) e então o nome do representante do grupo (pode ser abreviado). Por exemplo, se eu fosse da turma 1ECR e meu nome fosse João Alberto meu arquivo teria o nome **1ECR_Feed1_JoaoAlberto.pdf**

Qualquer dúvida pode ser enviada a qualquer momento por *email* para o professor prof cristiano.toneis@fiap.com.br você deverá receber uma mensagem como resposta do professor contendo “**RECEBIDO**” com sua resposta, caso isso não ocorra entre (entre 24h-48h) provavelmente o professor não recebeu seu *email*.

Outra opção é contato com professor via *teams* para falar sobre suas dúvidas. Problemas com anexos não são raros por isso é importante este aviso.

Dica: Caso utilize imagens; gráficos (diagramas); *prints* de tela; ilustrações criadas no *Lucidchart* ou ainda fotos de algo que você fez no caderno, organize tudo em um arquivo de texto e gere um pdf. Caso o pdf fique muito grande aconselho utilizar ferramentas *on line* para reduzir o tamanho desse pdf (existem diversas pela web como em <https://smallpdf.com/pt/compressor-de-pdf>. (sempre gratuitas). Às vezes arquivos “muito pesados” dão problemas no *email* institucional utilizando este recurso o arquivo pdf ficará “leve” diminuindo problemas. Caso isso ainda ocorra entre em contato com o professor e resolveremos juntos ;). Arquivos com vídeos podem

ser zipados (winrar) ou disponibilizados em um canal (seu canal) do youtube e o *link* disponível para o professor no arquivo entregue (pdf).

OBS: Atenção para as possibilidades de *Pontos extras*. Eles serão úteis caso alguma questão estiver incompleta e seu grupo não atingir o valor máximo para uma questão. Caso atinja a pontuação máxima e ainda assim tenha obtido ponto extra este poderá ser utilizado nas avaliações semestrais (totalizando no máximo 2 pontos extras).

Feedback 01 e 02


Roteiro de Atividade – Cuit

Instruções iniciais.

1) Para instalar o *game* será necessário possuir a **Steam** instalado. Em seu primeiro acesso basta criar uma conta (é tudo gratuito).

2) Acesse o link e faça *download* e instalação do *game Cuit (free)*: Em
<<https://store.steampowered.com/app/614890/Cuit/>>

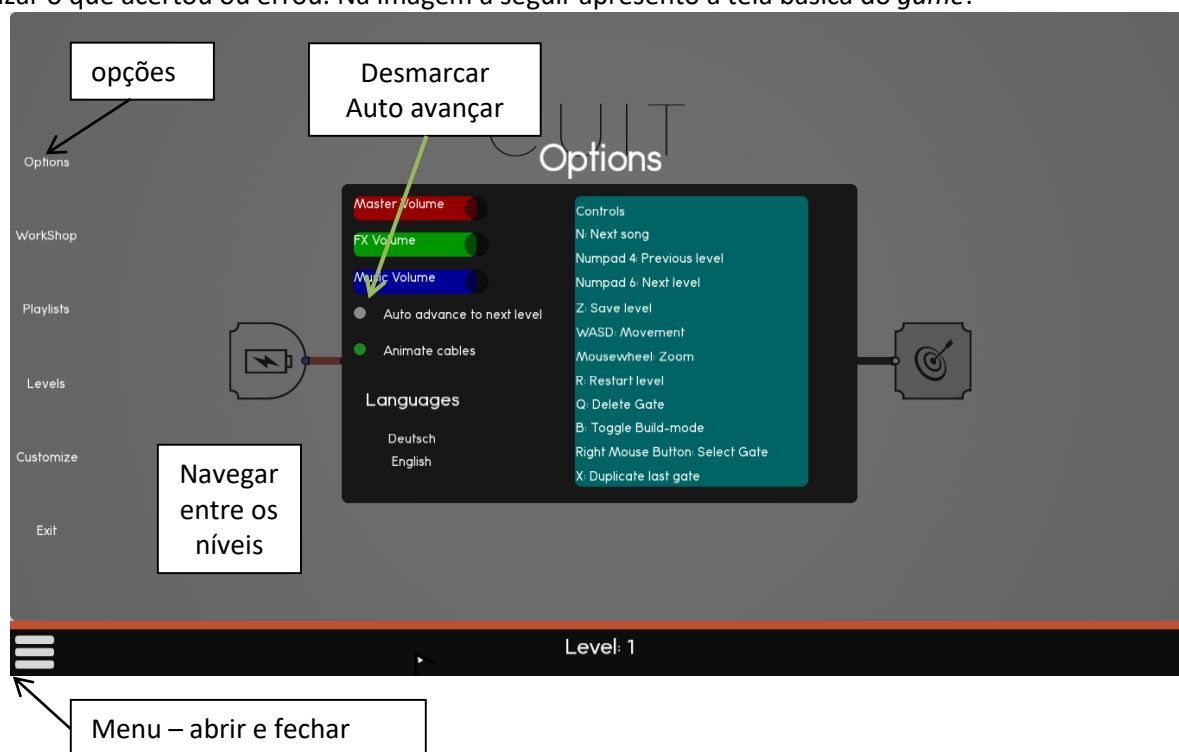2.1) Nas opções do *game* desligue o “auto advance” em *options*. Assim ao terminar cada “level” você poderá visualizar o que acertou ou errou. Na imagem a seguir apresento a tela básica do *game*:



3) Explore o *game* e faça anotações que auxiliam a compreender a sintaxe (ou notações) utilizadas pelo *game*. Anote suas impressões sobre o *game*, é seu primeiro contato então jogue sem compromisso de responder ao *feedback*, avance e se possível finalize o *game*.

Dica: Você pode retornar ao level ou reiniciar um level indo até menu → level e selecionando *next* ou *previous* (avançar ou retornar) e ao fechar o menu o *level* é reiniciado.

Atenção:

Os itens a seguir são consequência direta da exploração e diálogos, por isso faça a atividade com calma, o grupo deve conversar e pensar juntos! Sempre que necessário entre em contato e tire dúvidas com o Professor. Crie salas para trabalhar em grupo (como por exemplo, no *discord*) ou chamadas em grupo pelo *teams*. Lembre-se que o *game* representa uma metáfora, ou seja ele usa o recurso de circuitos elétricos para apresentar conceitos importantes e interessantes da lógica, então é nesta “tradução”, nesta explicação das metáforas que estamos interessados depois de jogar.

Feedback 01
Roteiro de Atividade – Cuit p1

Turma: _____

RM _____

RM _____

RM _____

(nome de todos os integrantes)

Game Cuit

(0,5) Faça um resumo do item 3 descrevendo o *game*, suas potencialidades e recursos.

(1,0) 3.1) Após a exploração procure descrever (com suas palavras) qual o objetivo do jogo? Quais suas regras?

(3,0) 3.2) Organize os símbolos utilizados pelo *game* (dentro da sua experiência com ele) e responda:

- O que significa cada símbolo que é utilizado pelo *game*? Como ele funciona?

- Explique com suas palavras que relação possui como estrutura lógica, ou seja, que efeito causa no jogo?

E se possui alguma relação com as expressões lógicas?




(5,5) 3.3) Escolha três níveis (evite o níveis iniciais ou exemplo feito pelo professor para tirar dúvidas) e faça sua transposição para o modelo de interruptores (equivalente) e escreva a expressão booleana equivalente ao interruptor gerado. Lembre-se que equivalente significa “mesmo efeito final”. Assim é importante a imagem com a solução do nível.

Para cada nível escolhido você deve apresentar:

- *print* do nível
- Desenho do interruptor equivalente
- Expressão booleana adequada
- Marque a sequência de valores lógicos assumida pela entrada(s) no circuito. Utilize a imagem do level para fazer essa marcação como no exemplo a seguir;
- Se desejar, você pode gravar a tela (seu *game play*) editar e fazer uma mini apresentação (max 5 minutos) complementar a sua entrega (**ponto extra +1**) mostrando estes elementos em sua apresentação e falando um pouco do que achou da atividade proposta.

OBS: cuidado com a escolha de níveis muito complexos, pois os interruptores são estruturas básicas e simples por isso muitas vezes não conseguimos representar circuitos complexos)

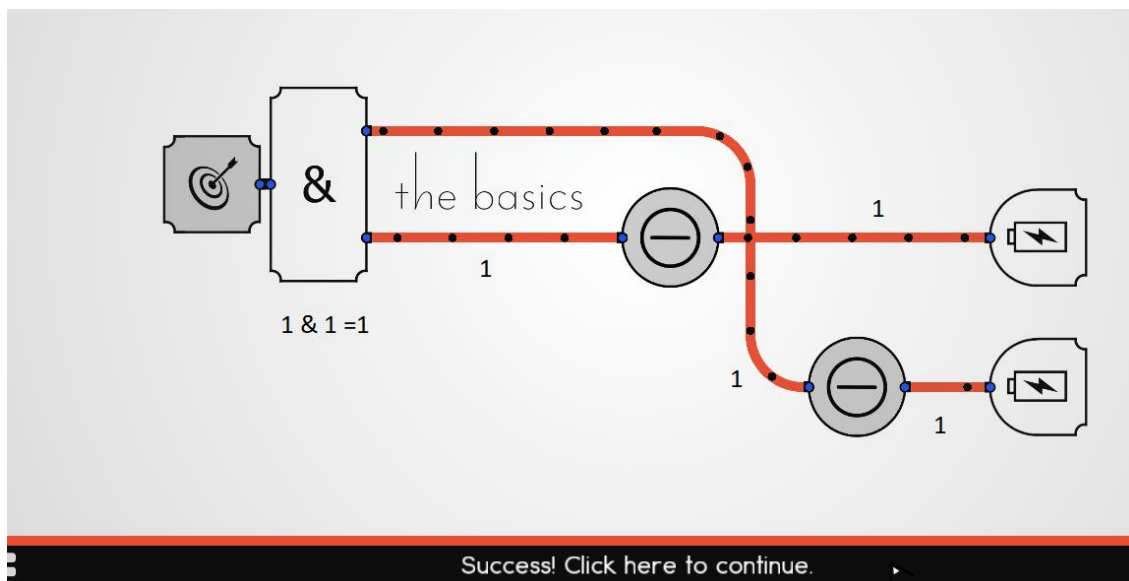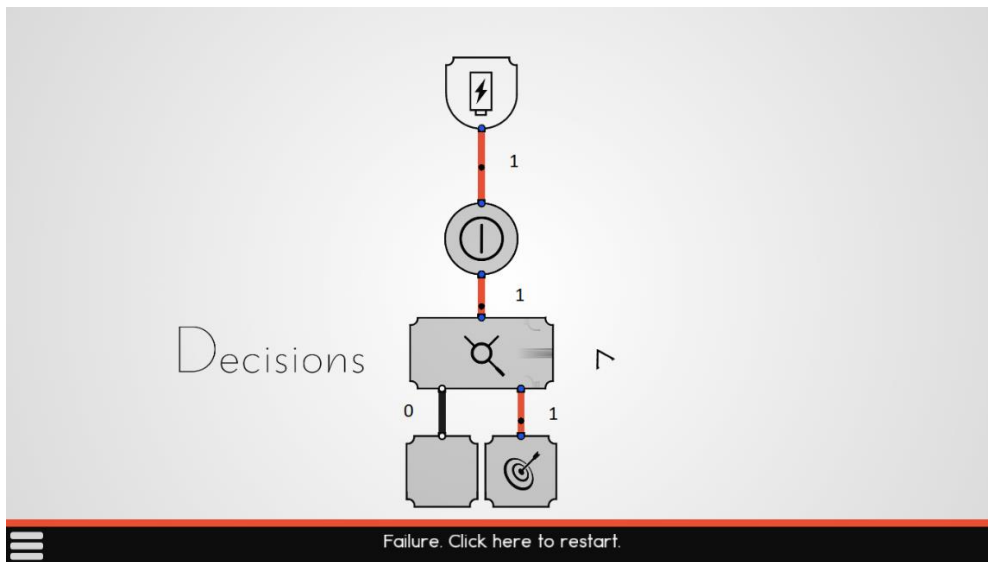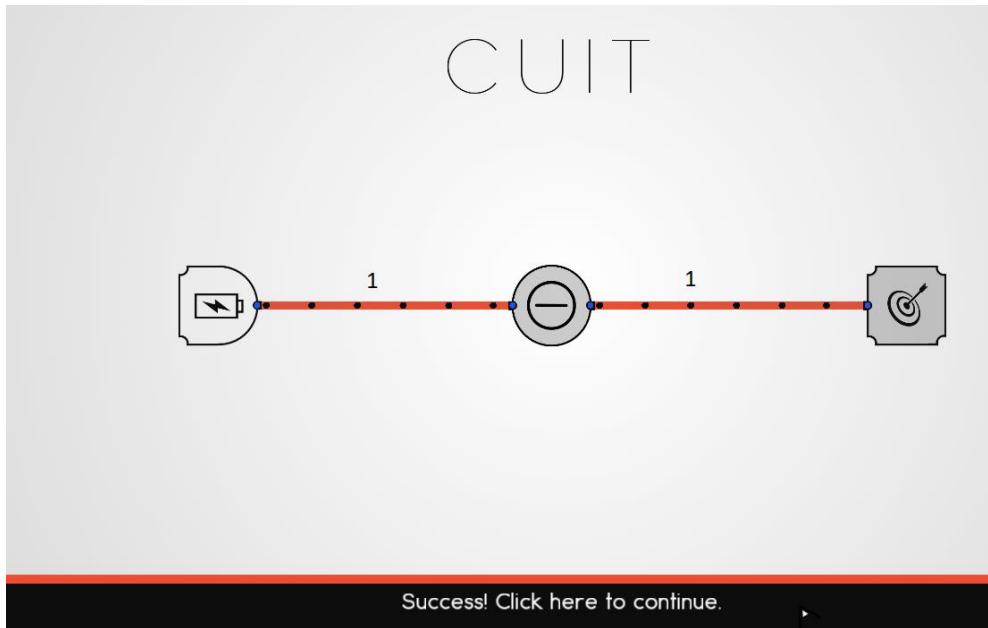A seguir deixo três exemplos de valores lógicos marcados na resolução do circuito.



Exemplos de valores lógicos no circuito

Feedback 02

Roteiro de Atividade – Cuit p2

Turma: _____

_____ RM _____

_____ RM _____

_____ RM _____

(nome de todos os integrantes)


(2,0) 1) Apresente dois exemplos de *level* que envolvam conectivos lógicos escrevendo a expressão booleana adequada utilizada na resolução. Utilize *prints* de cada *level* escolhido.

(2,0) 2) A partir de cada exemplo, por você apresentado e descrito na questão anterior, produza a função booleana equivalente e aponte a solução de cada *level* por meio dessa relação.

(2,0) 3) Qual a importância das decisões lógicas (ou condicionais) nos algoritmos? De três exemplos utilizando o *game* (escolha o *level* que quiser) e descreva essa importância em cada exemplo ilustrando a necessidade **da condicional** para atingir o sucesso do *level*.

(2,0) 4) Escolha um *level* (superior ou igual ao 10) e apresente a solução em forma de um **algoritmo procedimental**, ou seja **passo a passo** como resolver.

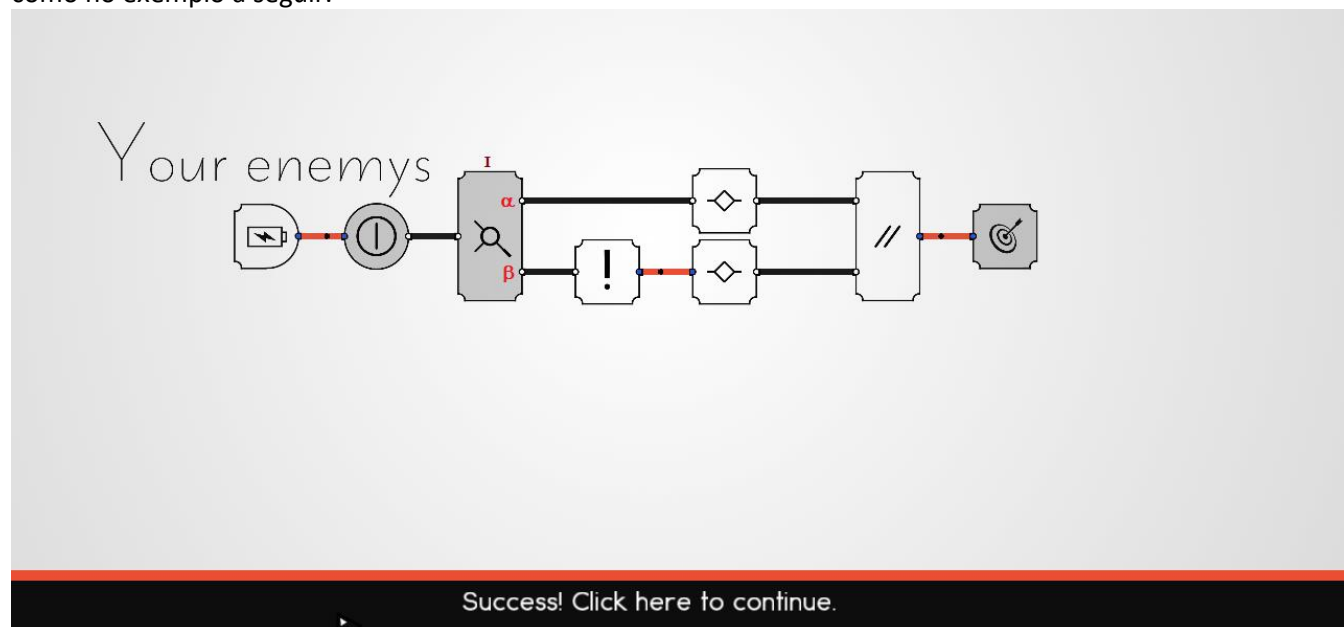Dica: algumas estruturas podem precisar de uma “legenda” criada por você para fazer sentido em um algoritmo, como no exemplo a seguir.



Observe que eu numerei a caixa de decisão (ou chave de decisão) como **I** e as duas posições como **α** e **β** (alfa e beta) a ideia é ter referência quanto aos procedimentos, pois posso dizer, por exemplo: **passo 3** - altere a chave **I** para posição beta;

(2,0) 5) DICA: procure utilizar um *software* para gravar a tela (seu *game play*) assim ao errar (ou quando errar) você terá o erro gravado.

Escolha dois *levels* que em sua primeira tentativa vocês falharam. Ao falhar e visualizar o resultado final descreva o motivo da falha utilizando a imagem do *level*. Informe como corrigir (algoritmo procedimental) e forneça o *print* com a correção.

Para cada nível escolhido você deve apresentar:

- *print* do nível
- A representação por meio do interruptor equivalente é sempre adequado? Por que?
- Para seus exemplos é possível escrever uma Expressão booleana adequada? Como e qual será? Quais desafios encontrou?
- Se desejar, você pode gravar a tela (seu *game play*) editar e fazer uma mini apresentação complementar a sua entrega (**ponto extra +1**) mostrando estes elementos em sua apresentação e falando um pouco do que achou da atividade proposta.